
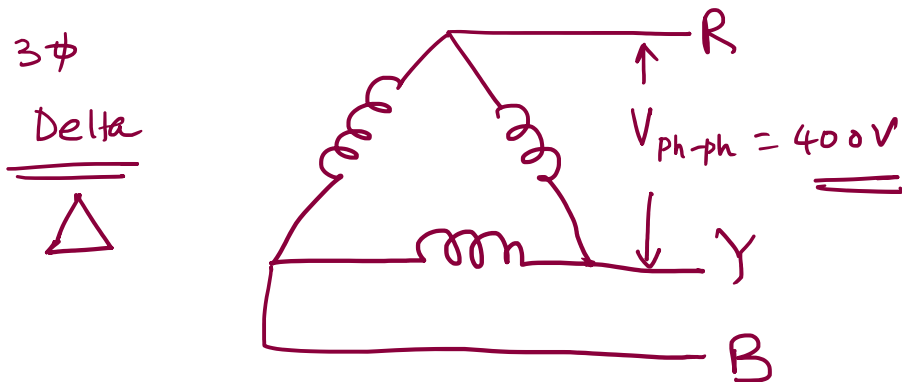
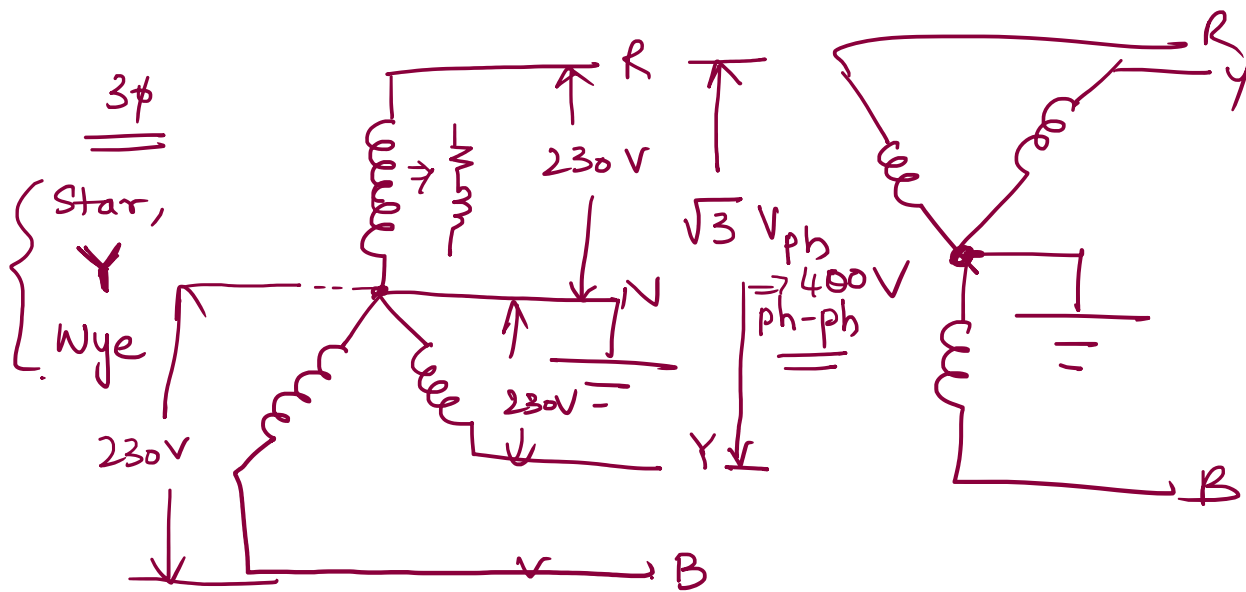


Topics

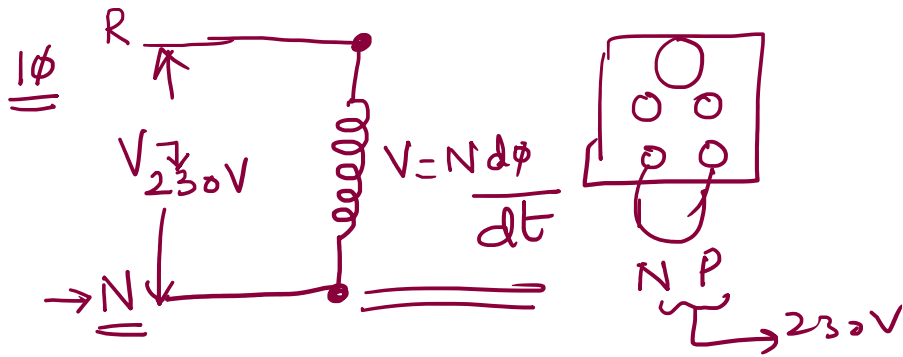
1. Star-Delta transformation
2. Mesh Analysis

1ϕ ; 1-phase, 2ϕ , 3ϕ
 \swarrow $\begin{matrix} A, R \\ B, Y \\ C, B \\ \underline{N} \end{matrix}$




Star-Delta transformation

Y-connection

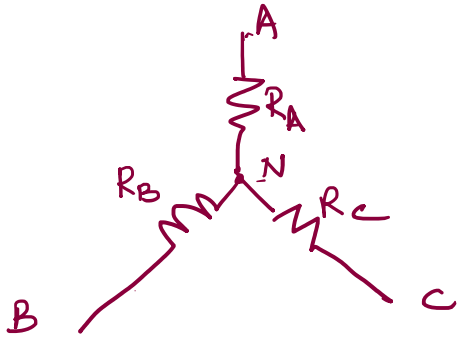

Megged
= Ω''

Delta connection

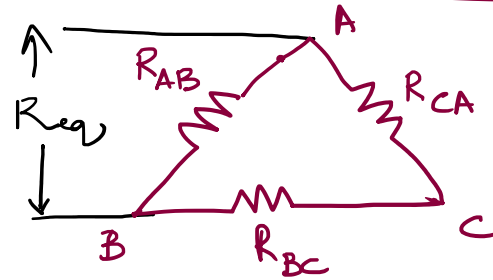

$$\begin{aligned}
 R_{AB} &= R_A + R_B \leftarrow \\
 R_{BC} &= R_B + R_C \leftarrow \\
 R_{CA} &= R_A + R_C \leftarrow
 \end{aligned}$$

Resistance = $R_{AB} \parallel (R_{BC} + R_{CA})$
b/w A & B

$$= \frac{R_{AB} (R_{BC} + R_{CA})}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$$

Resistance = $\frac{R_{BC} (R_{AB} + R_{CA})}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$
b/w B & C

Resistance = $\frac{R_{CA} (R_{AB} + R_{BC})}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}}$
b/w C & A

$$R_A + R_B = \frac{R_{AB} (R_{CA} + R_{BC})}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \quad \text{--- (1)}$$

$$R_B + R_C = \frac{R_{BC} (R_{AB} + R_{CA})}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \quad \text{--- (2)}$$

$$R_C + R_A = \frac{R_{CA} (R_{AB} + R_{BC})}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \quad \text{--- (3)}$$

✓ Delta to Star transformation

$$R_A \rightarrow (1) + (3) - (2) ; R_B \rightarrow (1) + (2) - (3) ; R_C \rightarrow (2) + (3) - (1)$$

$$R_A \rightarrow (1) + (3) - (2) ; R_B \dots \dots \dots$$

$$R_A + \cancel{R_B} = \frac{R_{AB} (R_{CA} + \cancel{R_{BC}})}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \quad \text{--- (1)}$$

$$R_A + \cancel{R_C} = \frac{R_{AC} (R_{AB} + \cancel{R_{BC}})}{R_{AB} + R_{CA} + R_{BC}} \quad \text{--- (3)}$$

$$- \cancel{R_B} - \cancel{R_C} = \frac{- \cancel{R_{BC}} (R_{AB} + R_{CA})}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \quad \text{--- (2)}$$


$$\cancel{R_A} = \frac{\cancel{R_{AB}} R_{CA}}{(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})}$$

Delta
↓
Star

$$R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})} \rightarrow (4)$$

$$R_B = \frac{R_{BC} R_{AB}}{(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})} \rightarrow (5)$$
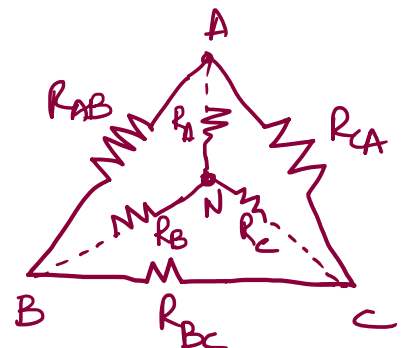
$$R_C = \frac{R_{CA} R_{BC}}{(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})} \rightarrow (6)$$



STAR TO DELTA

$$4 \times 5 + 5 \times 6 + 4 \times 6$$

$$R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A = \frac{R_{AB}^2 \cdot R_{CA} R_{BC} + R_{AB} R_{BC}^2 \cdot R_{CA} + R_{AB} R_{BC} R_{CA}^2}{(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})^2}$$

$$= \frac{R_{AB} R_{BC} R_{CA} [R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}]}{(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})^2}$$


$$R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A = \frac{R_{AB} R_{BC} R_{CA}}{(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})} \rightarrow \textcircled{7}$$


$$\frac{\textcircled{7}}{R_A \text{ (i.e.; eq(4))}} ; \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_A} = \frac{\frac{R_{AB} R_{BC} R_{CA}}{(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})}}{\frac{R_{AB} R_{CA}}{(R_{AB} + R_{BC} + R_{CA})}}$$

$$R_{BC} = \frac{(R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A)}{R_A}$$

$$R_{AB} = \frac{(R_A R_B + R_B R_C + R_A R_C)}{R_C}$$
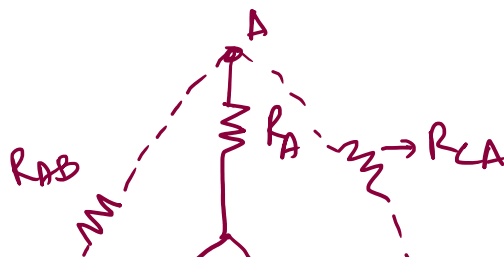
$$R_{CA} = \frac{(R_A R_B + R_B R_C + R_A R_C)}{R_B}$$



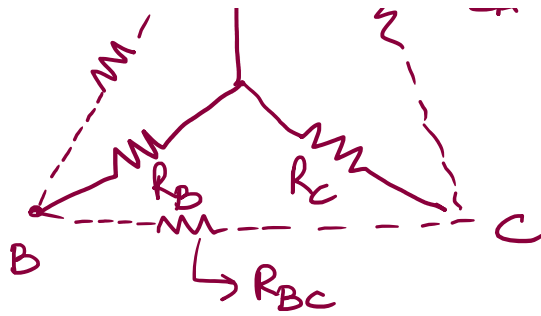

(II) MESH ANALYSIS OF DC CIRCUITS

NODE ,,

Mesh


→ More Voltage Sources

→ KVL

Node

→ More Current Sources

→ KCL

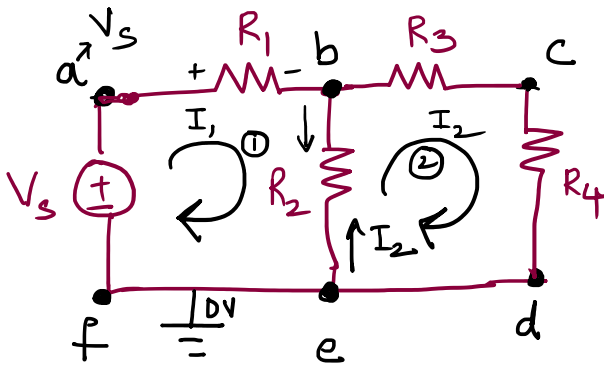

Node → 04 nodes → 4 Voltages appear


Branches → 5

Loops/Meshes →

3 unknowns → 3 eq.

$$V_s - I_1 R_1 - R_2 (I_1 - I_2) = 0 \Rightarrow V_s = I_1 (R_1 + R_2) - I_2 R_2 \quad \text{--- (1)}$$
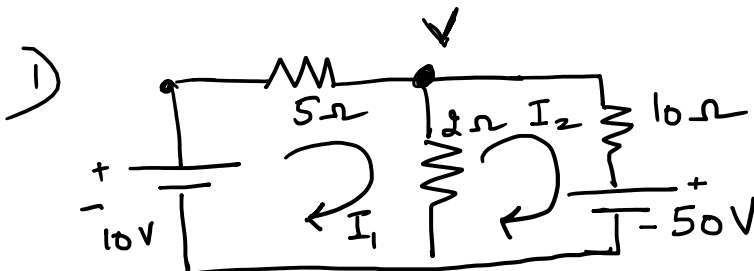
$$-R_2 (I_2 - I_1) - R_3 I_2 - R_4 I_2 = 0 \Rightarrow I_1 (R_2) - I_2 (R_2 + R_3 + R_4) = 0 \quad \text{--- (2)}$$



$I_1, I_2 = ??$

$$10 - 5I_1 - 2(I_1 - I_2) = 0 \Rightarrow 7I_1 - 2I_2 = 10 - \textcircled{1}$$

$$-10I_2 - 50 - 2(I_2 - I_1) = 0 \Rightarrow 2I_1 - 12I_2 = 50 - \textcircled{2}$$

→ Elimination / Back substitution

$$\rightarrow A \vec{X} = B$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ 2 & -12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 50 \end{bmatrix}$$


$$X = A^{-1}B; \quad A^{-1} = \frac{\text{Adj } A}{|A|} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(-84 + 4)} \begin{bmatrix} -12 & 2 \\ -2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 50 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.25 \\ -4.125 \end{bmatrix}; \quad I_1 = 0.25;$$

KCL → Nodal Analysis

M-II

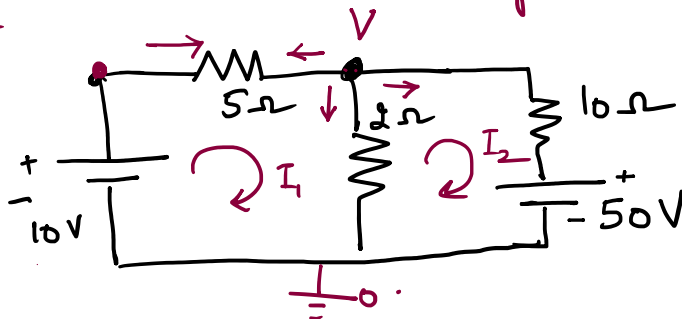

$$I_1, I_2 = ??$$

$$\left(\frac{V-10}{5}\right) + \frac{V}{2} + \frac{(V-50)}{10} = 0 \quad \underline{\text{KCL}}$$

$$\frac{2 \cdot V}{2 \cdot 5} - 2 + \frac{V \cdot 5}{2 \cdot 5} + \frac{V}{10} - 5 = 0$$

$$11 - 70 + 0.1V - 35 = 0$$

$$\frac{2 \cdot V}{2.5} - 2 + \frac{V \cdot 2}{2.5} + \frac{V}{10} - 5 = 0$$

$$\frac{8V}{10} = 7 \Rightarrow V = \frac{70}{8} = 8.75 = \frac{35}{4}$$

$$I_1 = \frac{10 - V}{5} = \frac{10 - 8.75}{5} = \underline{\underline{0.25 \text{ A}}}$$

$$I_2 = \frac{V - 50}{10} = \frac{8.75 - 50}{10} = \underline{\underline{-4.125 \text{ A}}}$$